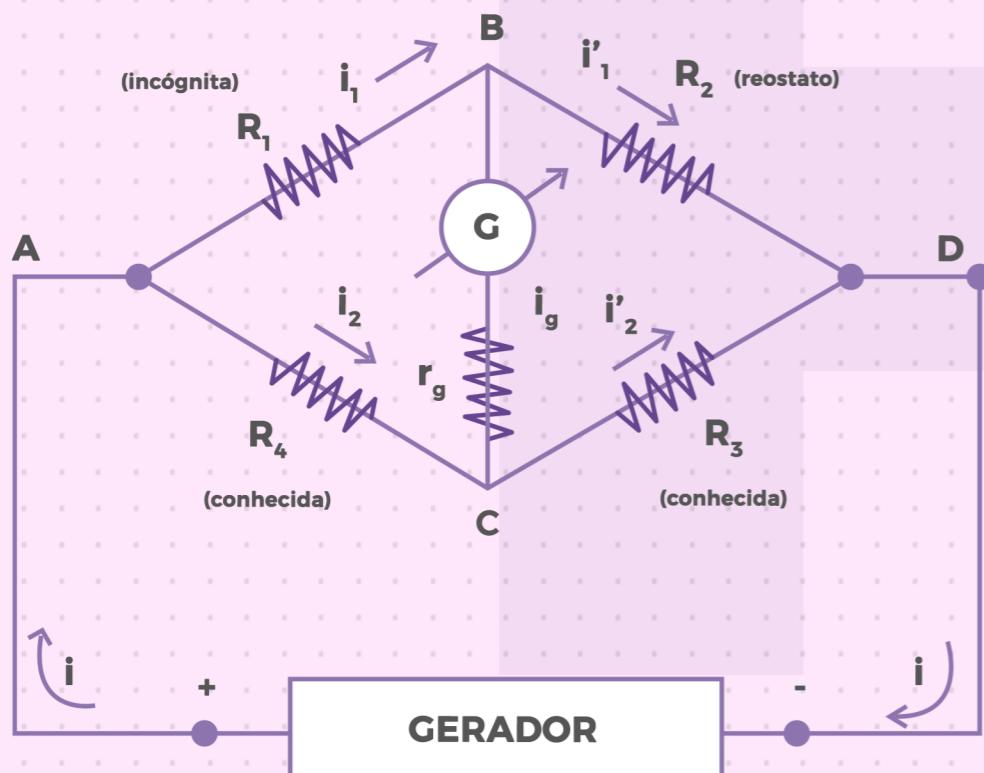


Ponte de Wheatstone




A ponte de Wheatstone é considerada em equilíbrio quando o galvanômetro não acusa corrente ($i_g=0$)



Nessa condição, os potenciais em B e C são iguais ($V_B = V_C$) e, consequentemente

$$R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_4 \quad (\text{produto cruzado})$$

PONTE DE FIO

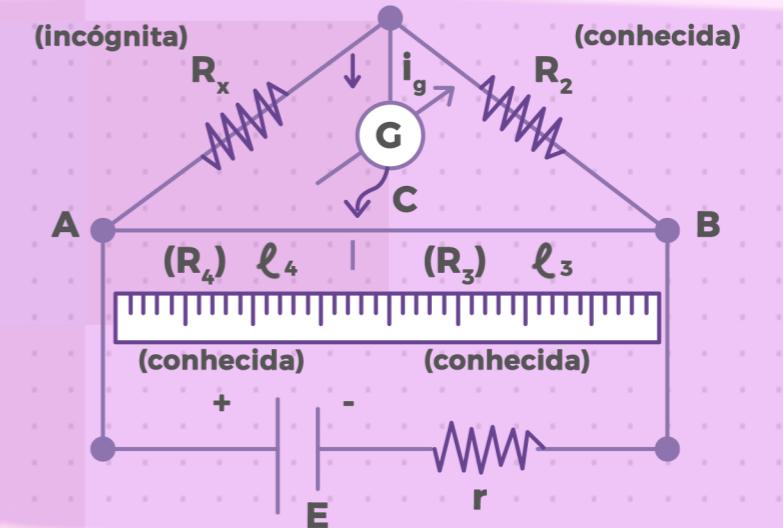

Sejam:

R_4 =resistência do trecho AC

R_3 =resistência do trecho CB

No equilíbrio, teremos:

$$R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_4$$

De acordo com a
2ª Lei de Ohm:
 $R_1 \cdot p \cdot \frac{l_3}{A} = R_2 \cdot p \cdot \frac{l_4}{A}$

$$R_1 \cdot l_3 = R_2 \cdot l_4$$