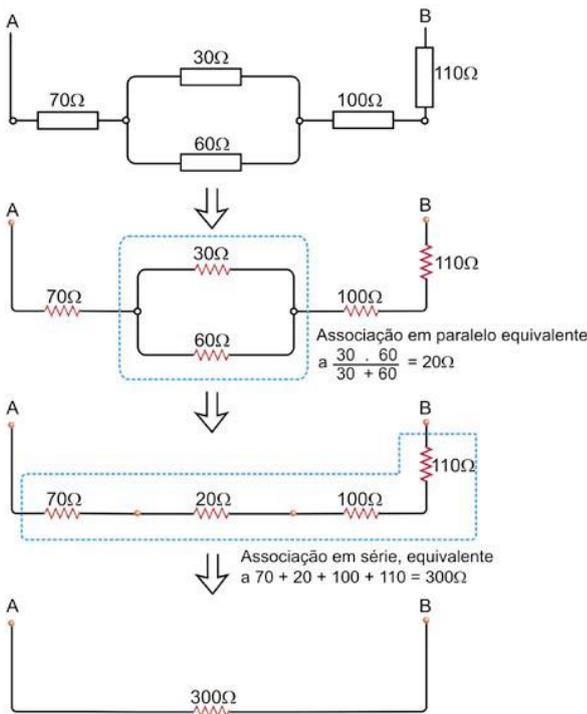









Resumo da aula

Em muitos casos você identifica, numa mesma associação, alguns resistores associados em série, e outros, em paralelo. Nesse caso, a associação é **mista**. Veja, a seguir, um exemplo de associação mista e a determinação de seu resistor equivalente.




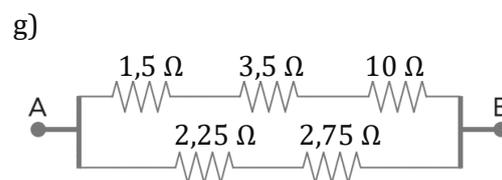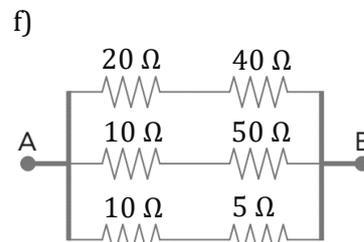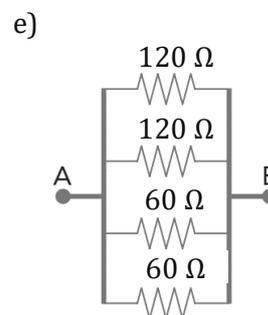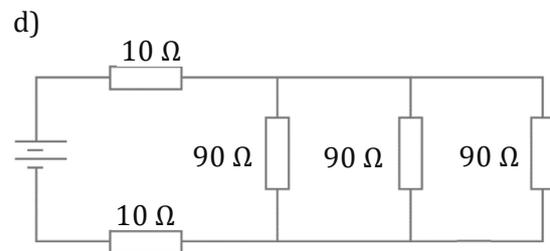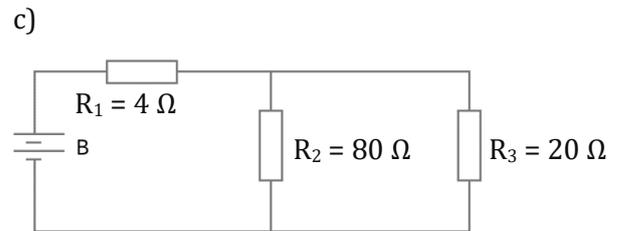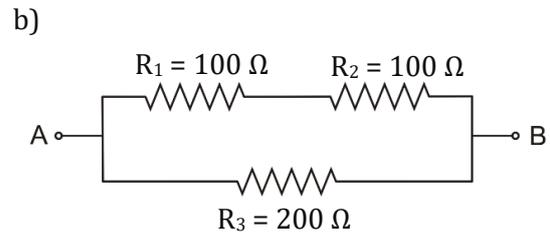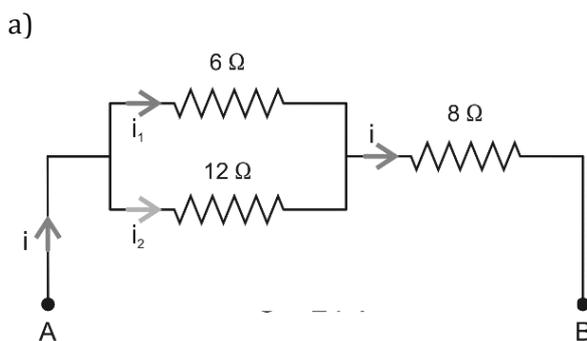Exercícios


01 - Para todas as associações a seguir, encontre a resistência equivalente.




h)

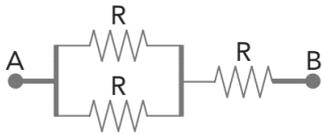


i)

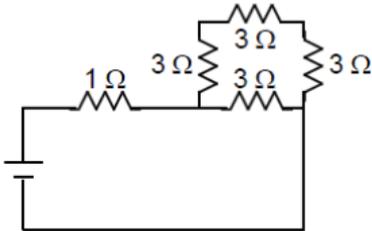


j)

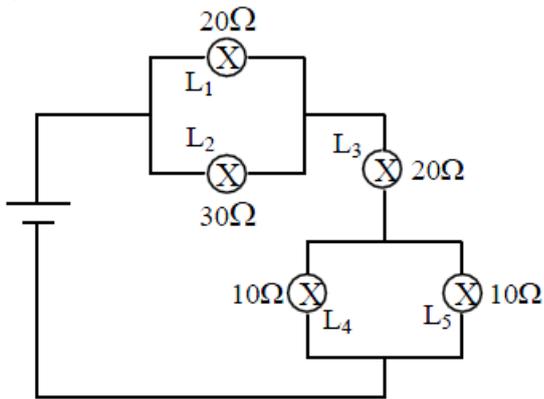


k)

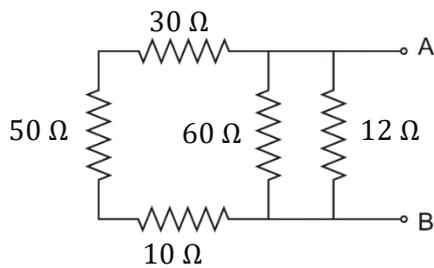


l)

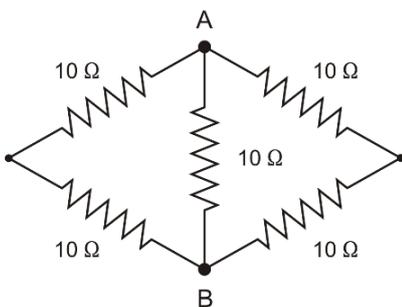


m)

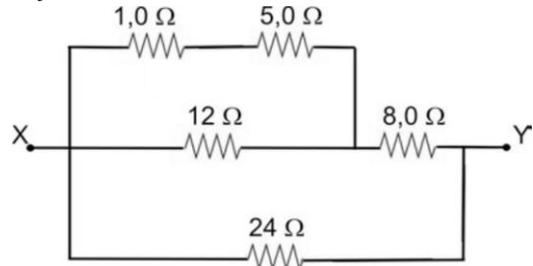


n)

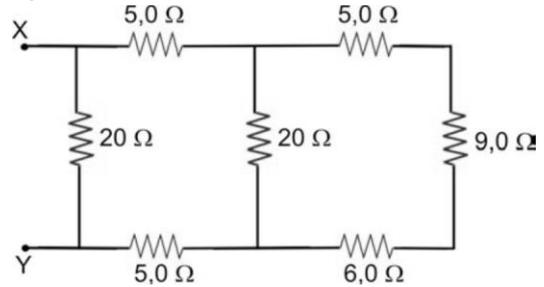


o)

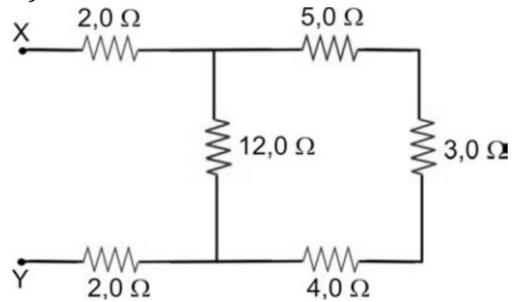


p)

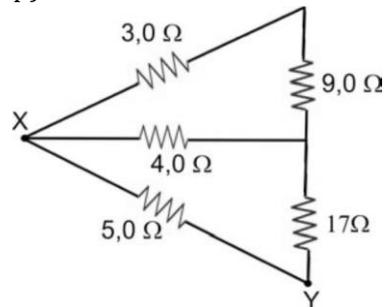

q)

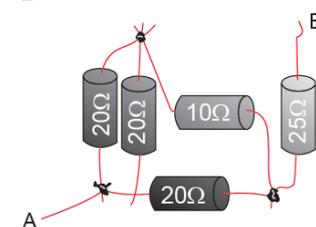

r)

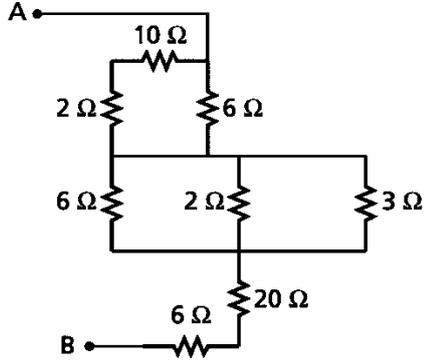

k) $9\ \Omega$

l) $5\ \Omega$


m) $8\ \Omega$

n) $10\ \Omega$

o) $10\ \Omega$

p) $4\ \Omega$

s)

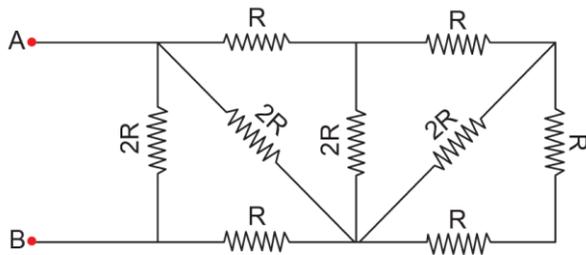

q) $35\ \Omega$

r) $31\ \Omega$

s) R



01 -

a) $12\ \Omega$

b) $100\ \Omega$

c) $20\ \Omega$

d) $50\ \Omega$

e) $20\ \Omega$

f) $10\ \Omega$

g) $3,75\ \Omega$

h) $3R/2$

i) $13/4\ \Omega$

j) $37\ \Omega$