

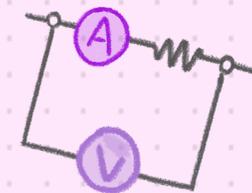


Amperímetro e Voltímetro

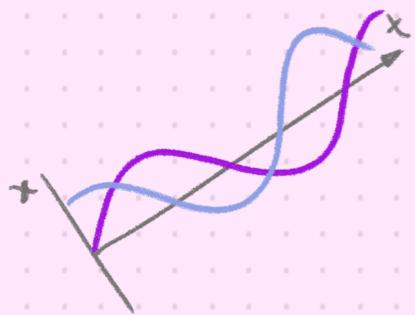


AMPERÍMETRO

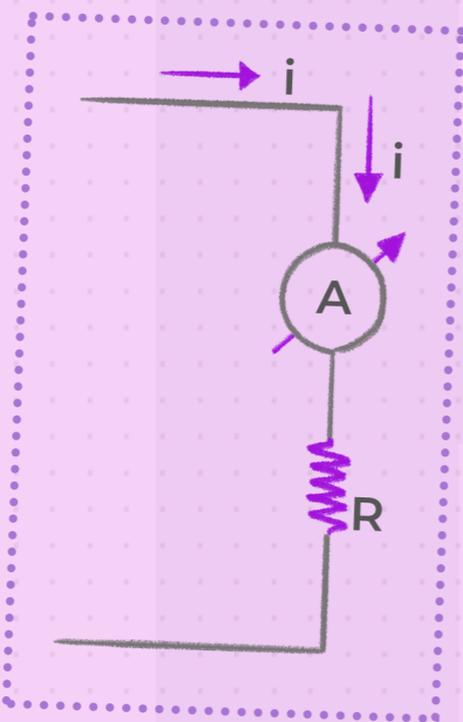

▶ Mede intensidade de corrente elétrica

▶ Ideal quando sua resistência interna é nula

VOLTÍMETRO

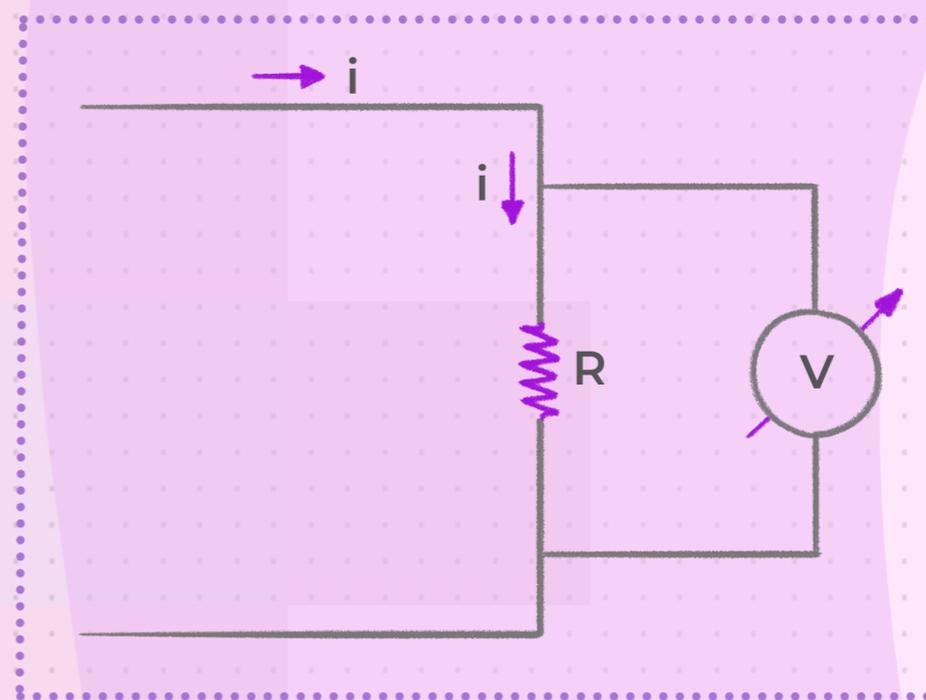

▶ Mede tensão elétrica entre dois pontos de um circuito elétrico

▶ Ideal quando sua resistência interna é infinita